

Atividade de Lógica - Álgebra de Boole

* 2ª Questão: Tabela Verdade

Entradas				Saída
E1	E0	ENT1	ENTO	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Solução \Rightarrow $\Delta \bar{E}1 \bar{E}0 \bar{ENT}1 \bar{ENTO} + \bar{E}1 \bar{E}0 \bar{ENT}1 \bar{ENTO} +$
 $\bar{E}1 \bar{E}0 \bar{ENT}1 ENTO + \bar{E}1 \bar{E}0 \bar{ENT}1 ENTO + \bar{E}1 \bar{E}0 \bar{ENT}1 ENTO +$
 $\bar{E}1 \bar{E}0 \bar{ENT}1 ENTO$

Simplificando ..

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + A_1 A_0 \overline{ENT_1} \overline{ENTO}$$

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} (\overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO})$$

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} (\overline{ENT_1} (\overline{E_0} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO}))$$

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} (\overline{ENT_1} (1) + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO})$$

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} (\overline{ENT_1} + \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO})$$

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} (\overline{ENT_1} + \overline{E_0} \overline{ENTO})$$

$$\overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} \overline{ENT_1} + \overline{E_1} \overline{E_0} \overline{ENTO}$$

$$\overline{E_0} (\overline{E_1} \overline{ENT_1} \overline{ENTO} + \overline{E_1} \overline{ENTO}) + \overline{E_1} \overline{ENT_1}$$

$$\overline{E_0} (\overline{ENTO} (\overline{E_1} \overline{ENT_1} + \overline{E_1}) + \overline{E_1} \overline{ENT_1})$$

$$\overline{E_0} (\overline{ENTO} (\overline{E_1} + \overline{ENT_1}) + \overline{E_1} \overline{ENT_1}) + \overline{E_1} \overline{ENT_1}$$

Solução simplificada:

$$\overline{E_0} \overline{E_1} \overline{ENTO} + \overline{E_0} \overline{ENTO} \overline{ENT_1} + \overline{E_1} \overline{ENT_1}$$

* 3º questão: Tabela Verdade

entradas				saídas			
V	E	P	A	SA	Sp	SE	SV
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Soluções →

$$SA = \overline{V}\overline{E}\overline{P}A + \overline{V}\overline{E}PA + \overline{V}E\overline{P}A + \overline{V}EPA + V\overline{E}\overline{P}A + V\overline{E}PA + VE\overline{P}A + VEPA$$

$$A(\overline{V}\overline{E}\overline{P} + \overline{V}\overline{E}P + \overline{V}E\overline{P} + \overline{V}EP + V\overline{E}\overline{P} + V\overline{E}P + VE\overline{P} + VEP)$$

$$A(P(\overline{V}E + \overline{V}\overline{E} + V\overline{E} + VE) + \overline{P}(\overline{V}\overline{E} + \overline{V}E + V\overline{E} + VE))$$

$$A(P(E(\overline{V} + \overline{V} + V + V)) + \overline{P}(E(\overline{V} + \overline{V} + V + V)))$$

$$A(P(E(1)) + (\overline{P}(E(1))))$$

$$A(P(E) + \overline{P}(\overline{E}))$$

$$A(P\overline{E} + \overline{P}E) \rightsquigarrow = 1$$

$$SA = A$$

$$SP = \bar{V}\bar{E}\bar{P}\bar{A} + \bar{V}E\bar{P}\bar{A} + \bar{V}\bar{E}P\bar{A} + \bar{V}EP\bar{A}$$

$$SE = \bar{V}E\bar{P}\bar{A} + V\bar{E}\bar{P}\bar{A}$$

$$SV = V\bar{E}\bar{P}\bar{A}$$