
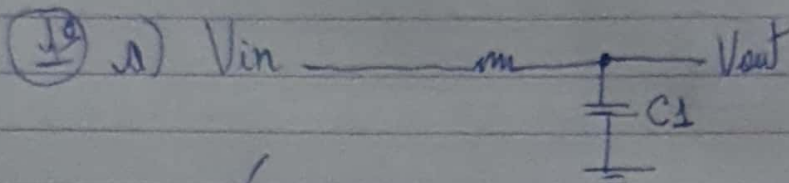


Redes Transmissivas - Bigta


Carla Botriz da Silva Teixeira

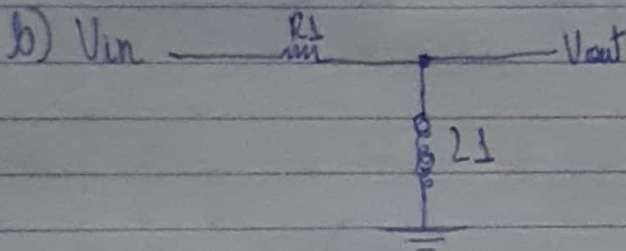


$$H(\omega) = \frac{Z_{C1}}{R1 + Z_{C1}} = \frac{1}{1 + j\omega R1 C1}$$


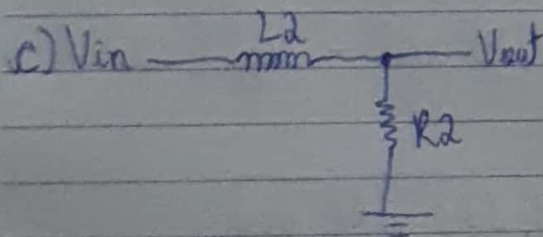
$$H(\omega) = \frac{Z_{L1}}{R1 + Z_{L1}} = \frac{j\omega L1}{R1 + j\omega L1}$$


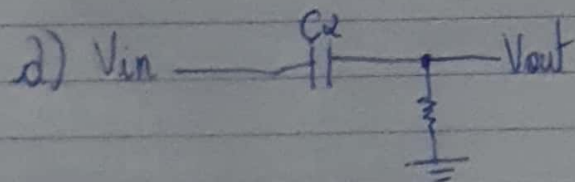
$$H(\omega) = \frac{R2}{R2 + Z_{L2}} = \frac{R2}{R2 + j\omega L2}$$



$$H(\omega) = \frac{R2}{R2 + Z_{C2}} = \frac{j\omega R2 C2}{1 + j\omega C2 R2}$$

2ª a) $\omega_c = \frac{1}{R1 C1} \Rightarrow f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R1 C1} = \frac{1}{2\pi \cdot 35 \cdot 420 \cdot 10^{-9}}$

$$= \boxed{10,82 \text{ KHz}}$$

b) $\omega_c = \frac{1}{\frac{L1}{R1}} = \frac{R1}{L1} = f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{R1}{2\pi \cdot L1} = \frac{35}{2\pi \cdot 280 \cdot 10^{-6}}$

$$= \boxed{19,89 \text{ KHz}}$$

$$c) \omega_c = \frac{1}{\frac{L_2}{R_2}} = \frac{R_2}{L_2} = f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{R_2}{2\pi L_2} =$$

$$\frac{1000}{2\pi \cdot 500 \cdot 10^{-6}} \rightarrow = \boxed{318,30 \text{ KHz}}$$

$$d) \omega_c = \frac{1}{R_2 C_2} = f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 10^{-12}}$$

$$= \boxed{15,92 \text{ MHz}}$$

$$(3^\circ) A_{tx} = 20 \log(G) = A_{tx} = 20 \log\left(\frac{1}{100}\right) = -40 \text{ dB}$$

$$E_f = \log(f_2) - \log(f_1) = \log(10.000) - \log(10) =$$

$$4 - 1 = \boxed{3 \text{ Dec}}$$

$$A_{tf} = \frac{A_{tx}}{E_f} = \frac{-40}{3} = \boxed{-13,333 \text{ dB/Dec}}$$

\therefore utilizando o filtro:


$$A_{tf} = -20 \text{ dB/Dec}$$

$$n = \frac{A_{tx}}{A_{tf}} \rightarrow n = \frac{-40}{-20} = 2$$

$$f_c = \frac{f_x}{10^n} \rightarrow f_c = \frac{10 \text{ K}}{10^2} \rightarrow f_c = 100 \text{ Hz}$$

$$\therefore \text{Resistência: } R = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 200 \cdot 10^{-9}} \rightarrow \boxed{7,95 \text{ K}\Omega}$$

Desenho do circuito:

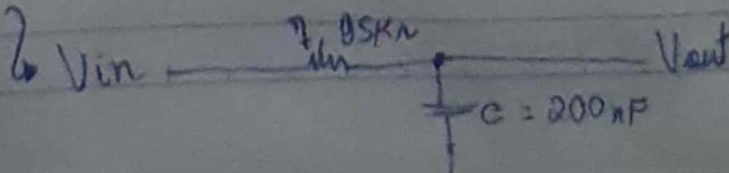

* Filtro Passa Baixa

$$\textcircled{2^\circ} A_{tx} = 20 \log(G) \Rightarrow A_{tx} = 20 \log\left(\frac{1}{300}\right) = -58,06 \text{ dB}$$

$$E_f = \log(f_2) - \log(f_1) = \log(1000) - \log(60) =$$

$$E_f = 3 - 1,78 \Rightarrow \boxed{E_f = 1,22 \text{ dec}}$$

$$A_{tf} = \frac{A_{tx}}{E_f} \Rightarrow \frac{-58,06}{1,22} = -47,59 \text{ dB/dec}$$

\therefore utilizando o filtro:

$$A_{tf} = -60 \text{ dB/dec}$$


$$n = \frac{A_{tx}}{A_{tf}} \Rightarrow n = \frac{-58,06}{-60} \Rightarrow \boxed{n = 0,968}$$

$$f_c = \frac{f_x}{10^n} \Rightarrow f_c = \frac{60 \text{ K}}{10^{0,968}} \Rightarrow \boxed{f_c = 6,458 \text{ KHz}}$$


\therefore utilizando o capacitor de 200 nF , calcule o resistor:

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f_c \cdot C} \Rightarrow \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 200 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow \boxed{796 \Omega}$$

Desenho do circuito:

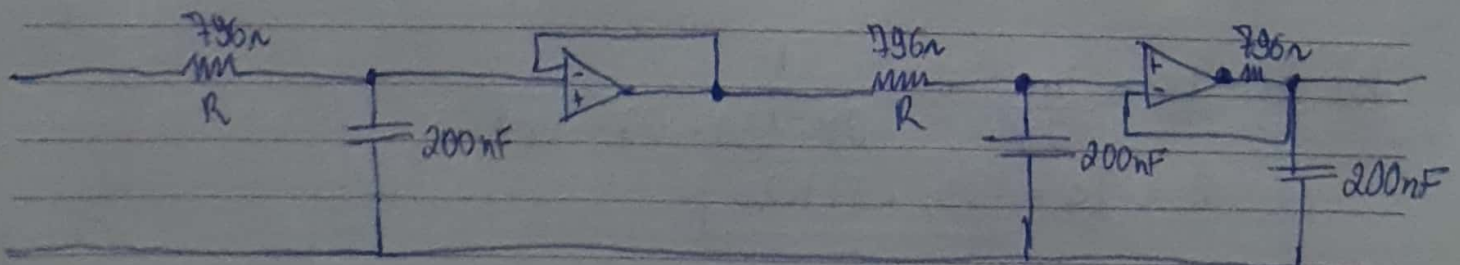

Tipo: Filtro Passa Baixa

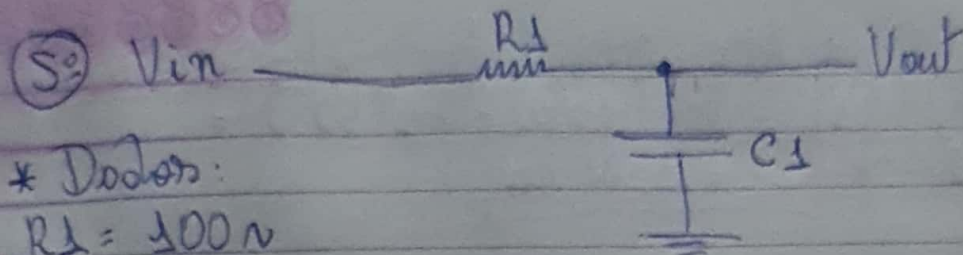

* Dados:

$$R1 = 100 \Omega$$

$$C1 = 100 \text{ nF}$$

a) Filtro Passa Baixa


$$b) R = f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R1 \cdot C1} \rightarrow \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-9}}$$

$$R = f_c = 15,915 \text{ KHz}$$

c) Simulação no Proteus

↳ filtro passa baixa

↳ corte: 15,8 KHz / -32dB

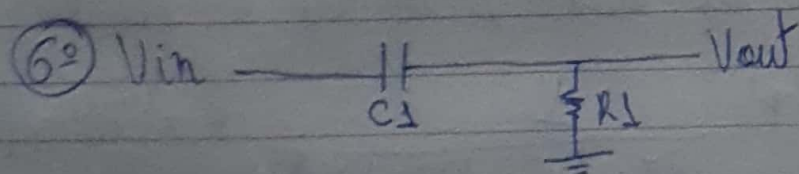

* Dados:

$$C1 = 27 \text{ nF}$$

$$R1 = 150 \Omega$$

a) Filtro Passa Alta

$$b) R = f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R1 \cdot C1} = \frac{1}{2\pi \cdot 150 \cdot 27 \cdot 10^{-9}}$$

$$R = f_c = 39,237 \text{ KHz}$$

c) Simulação no Proteus

↳ filtro passa alta

↳ corte: 39,2 KHz e -3,2 dB/dec