

Exercício de CA  
Dipolo - Transistor

$$\textcircled{1} X_C = \frac{1}{2\pi \cdot F \cdot C} = 0,1 \cdot \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot F \cdot 0,1 \cdot \Omega} = \frac{1}{2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 0,1 \cdot 4 \text{ K}\Omega} = 3,98 \mu\text{F}$$

$$\textcircled{2} R_{eq} = 30 \text{ K}\Omega + 30 \text{ K}\Omega \parallel 20 \text{ K}\Omega \parallel 40 \text{ K}\Omega \parallel 30 \text{ K}\Omega = 37,5 \text{ K}\Omega$$





$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 0,1 \cdot 37,5 \text{ K}\Omega} = 381,7 \text{ nF}$$







$$\textcircled{3} R_{eq} = 500 \Omega \parallel 30 \text{ K}\Omega = 476,2 \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \text{ Hz} \cdot 0,1 \cdot 476,2 \Omega} = 367,11 \mu\text{F}$$

$$\textcircled{4} R_{eq} = 4 \text{ K}\Omega \parallel 3 \text{ K}\Omega = 800 \Omega$$
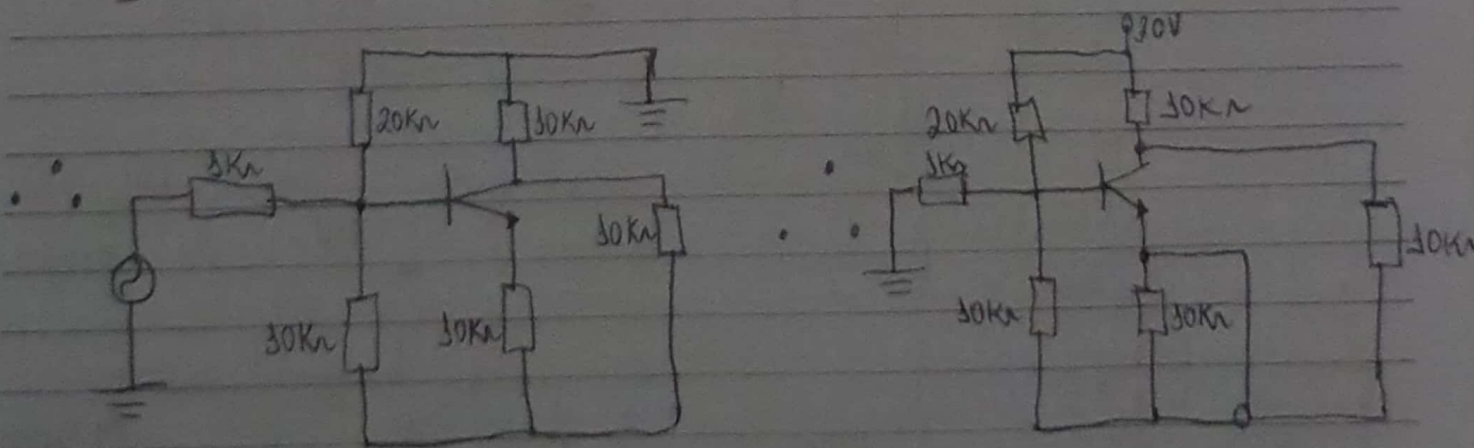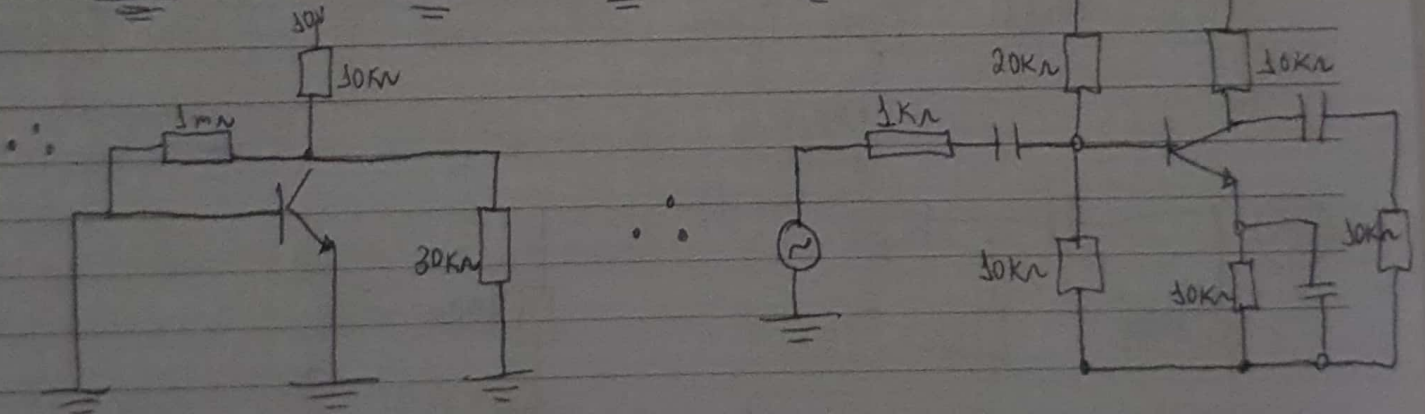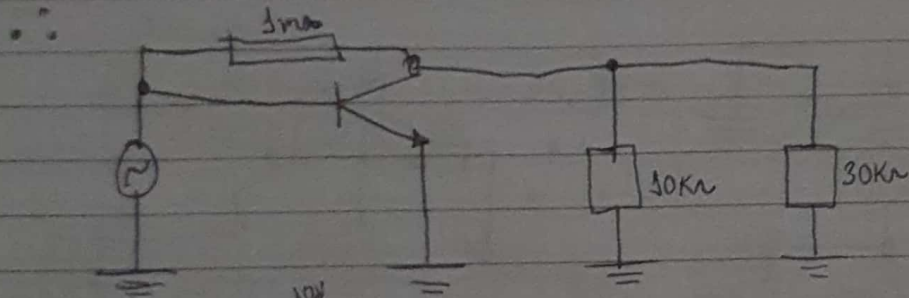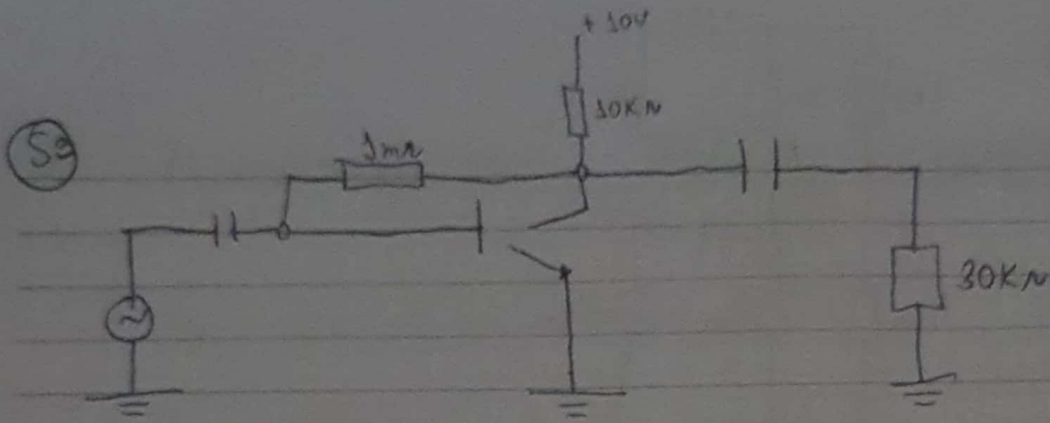
$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 0,1 \cdot 800 \Omega} = 398,9 \text{ nF}$$



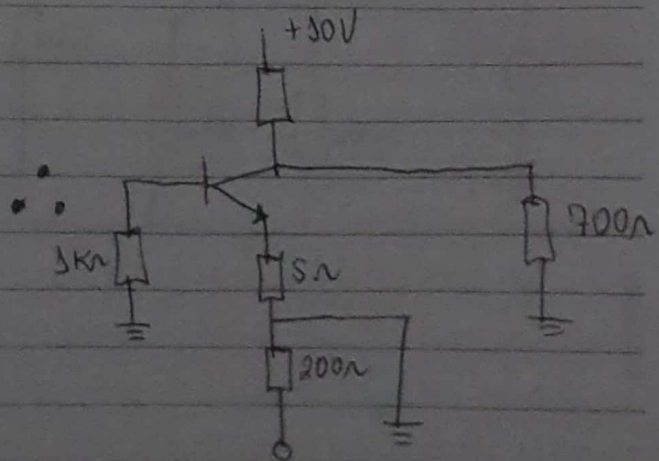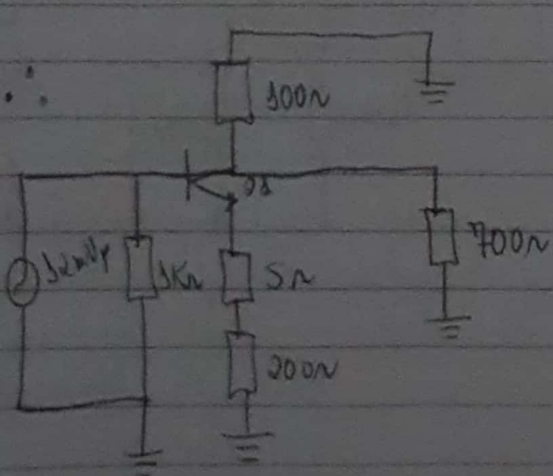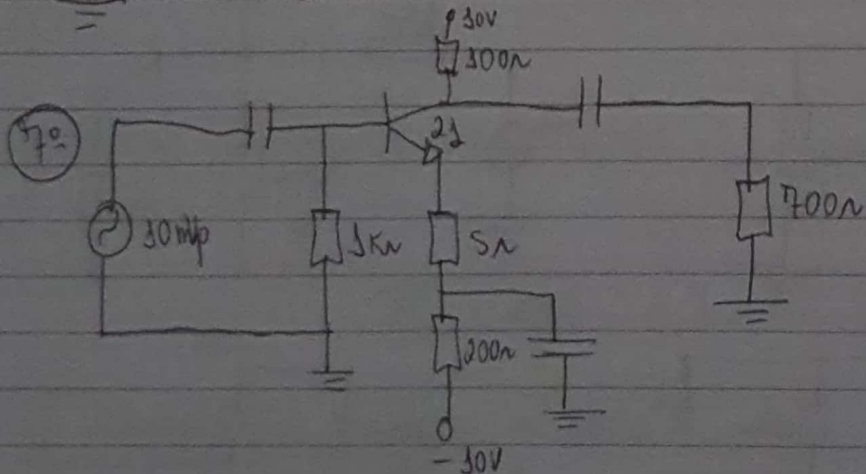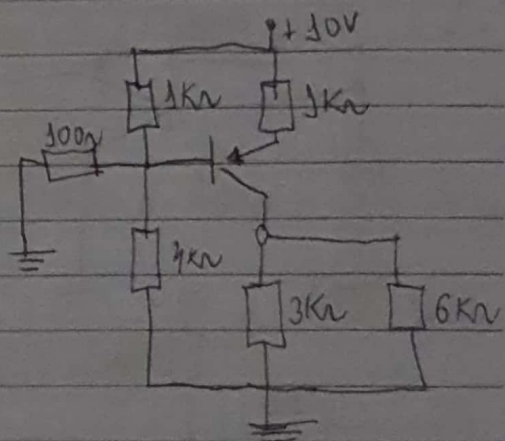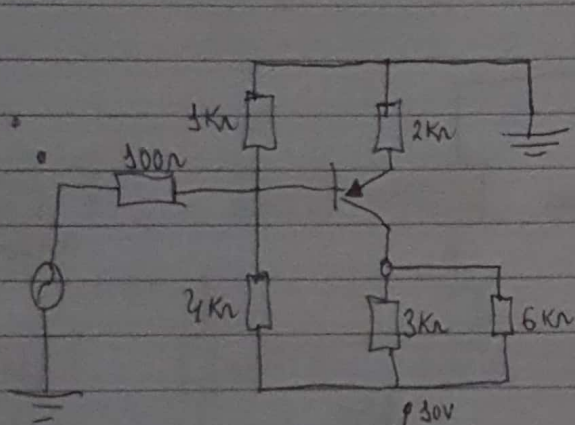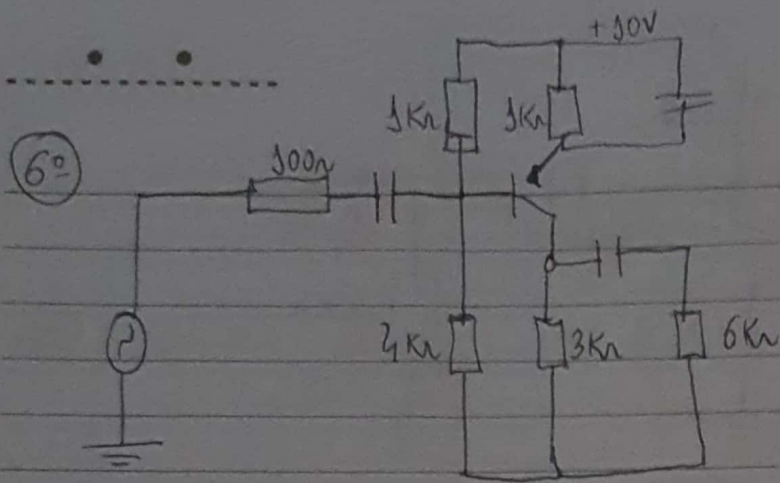



$$\textcircled{80} \text{ I) } V_B = V_{30K\Omega} = 30V \cdot \frac{30K\Omega}{30K\Omega + 20K\Omega} = 10V$$

$$V_E = V_B - 0,7V = 9,3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{30K\Omega} = \frac{9,3V}{30K\Omega} = 0,31mA$$

$$r'_e = \frac{25mV}{0,31mA} = 80,6\Omega$$

$$\text{II) } V_{B2} = 30V \cdot \frac{3K\Omega}{3K\Omega + 4K\Omega} = 2V$$

$$V_{E2} = V_{B2} - 0,7V = 2V - 0,7V = 1,3V$$

$$I_{E2} = \frac{1,3V}{3K\Omega} = 0,43mA$$

$$r'_{e2} = \frac{25mV}{0,43mA} = 58,1\Omega$$

$$\textcircled{90} 30V = 30K\Omega \cdot I_C + 3m\Omega \cdot I_B + 0,7V$$

região ativa:

$$I_C \approx I_E$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{DC}}$$

$$30V = 30K\Omega \cdot I_C + 3m\Omega \cdot \left( \frac{I_C}{\beta_{DC}} \right) + 0,7V$$

$$I_C = \frac{30V - 0,7V}{\frac{3m\Omega}{300} + 30K\Omega} = 0,465mA$$

$$I_e = 0,465 \text{ mA}$$

$$r_e' = \frac{25 \text{ mV}}{0,465 \text{ mA}} = 53,76 \Omega$$

$$\textcircled{10^\circ} V_B = V_{30K\Omega} = 5V \cdot \frac{30K\Omega}{30K\Omega + 56,32K\Omega} = 2,27V$$

$$I_e = \frac{2,27V - 0,7V}{5,532K\Omega} = 1,05 \text{ mA}$$

$$r_e' = \frac{25 \text{ mV}}{1,05 \text{ mA}} = 23,8 \Omega$$

$$A_V = \frac{-R_c}{r_e'} = \frac{-6,2K\Omega}{23,8 \Omega} = (-260,5)$$

$$V_{p\acute{o}rta} = A_V \cdot V_{entr\acute{e}da} = (-260,5) \cdot 3 \text{ mV} = (-260,5 \text{ mV})$$

$$\textcircled{13^\circ} V_e = 30V \cdot \frac{30K\Omega}{30K\Omega + 20K\Omega} - 0,7V = 9,3V$$

$$I_e = \frac{9,3V}{30K\Omega} = 0,93 \text{ mA}$$

$$r_e' = \frac{25 \text{ mV}}{0,93 \text{ mA}} = 26,88 \Omega$$

$$Z_{in} = 30K\Omega \parallel 20K\Omega \parallel \beta \cdot r_e' = Z_{in} = 30K\Omega \parallel 20K\Omega \parallel 325 \cdot 26,88 \Omega = 2,2K\Omega$$

$$V_{in} = 5mV \cdot \frac{2,2K\Omega}{2,2K\Omega + 5K\Omega} = 3,43mV$$

$$H_v = \frac{5V\Omega}{26,8\Omega} = (-587,3)$$

$$V_{p\acute{o}ida} = (-587,3) \cdot 3,43mV = (-642,44mV)$$

$$\textcircled{JS:} V_G = 9,3V$$

$$I_D = \frac{9,3V}{50K\Omega + 100\Omega} = 0,92mA$$

$$Z_{in} = 50\Omega // 20K // 242K = 5,08K\Omega$$

$$A_v = \frac{-5K\Omega}{127,57\Omega} = (-39,3)$$

$$r'_d = \frac{25mV}{0,92mA} = 27,17\Omega$$

$$V_{in} = 1mV \cdot \frac{5,08K\Omega}{5,08K\Omega + 552\Omega} = 0,835mV$$

$$V_{p\acute{o}ida} = (-39,3) \cdot 0,835mV = (-32,8mV)$$



$$\textcircled{38-} \quad V_{e1} = 35V \cdot \frac{3,9K\Omega}{3,9K\Omega + 22K\Omega} - 0,7V = 3,56V$$

$$I_{e1} = \frac{3,56V}{2K\Omega} = 0,78mA$$

$$r'_{e1} = \frac{25mV}{0,78mA} = 32,05\Omega$$

$$Z_{in1} = 22K\Omega // 3,9K\Omega // \beta \cdot 32,05\Omega =$$

$$Z_{in1} = 22K\Omega // 3,9K\Omega // 100 \cdot 32,05\Omega = 3,63K\Omega$$

$$V_{u1} = - \frac{(8,2K\Omega // 3,63K\Omega)}{32,05\Omega} = (-42,4)$$

$$V_{e2} = 35 \cdot \frac{3,9K\Omega}{3,63K\Omega + 22K\Omega} - 0,7V = 3,56V$$

$$I_{e2} = \frac{3,56V}{2K\Omega} = 0,78mA$$

$$r'_{e2} = \frac{25mV}{0,78mA} = 32,05\Omega$$

$$Z_{in2} = 22K\Omega // 3,9K\Omega // \beta \cdot 32,25\Omega$$

$$Z_{in2} = 22K\Omega // 3,9K\Omega // 100 \cdot 32,25\Omega = 3,63K\Omega$$

$$V_{s1K\Omega} = V_{g_{out2}} = A_{V2} \cdot V_{in2} =$$

$$(-220,4) \cdot 0,31mV = 68,22mV$$