


* Aluna: Lúcia Beatriz da Silva Teixeira

SI em Telemática *

19.04.21

Atividade de lógica

a) Preencha a TV:

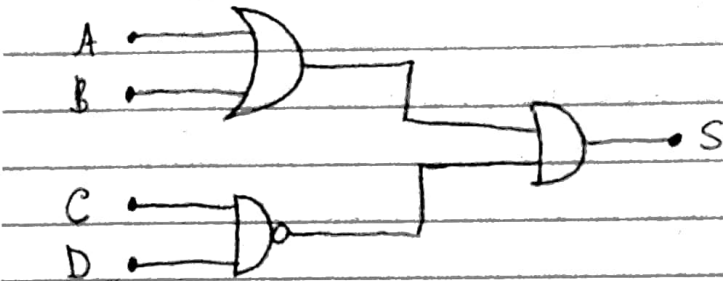

Entrada (E)				Saída (S)
A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

=

$$S = (A + B) \cdot (\bar{C} \cdot \bar{D})$$

A) Projeção a TV:


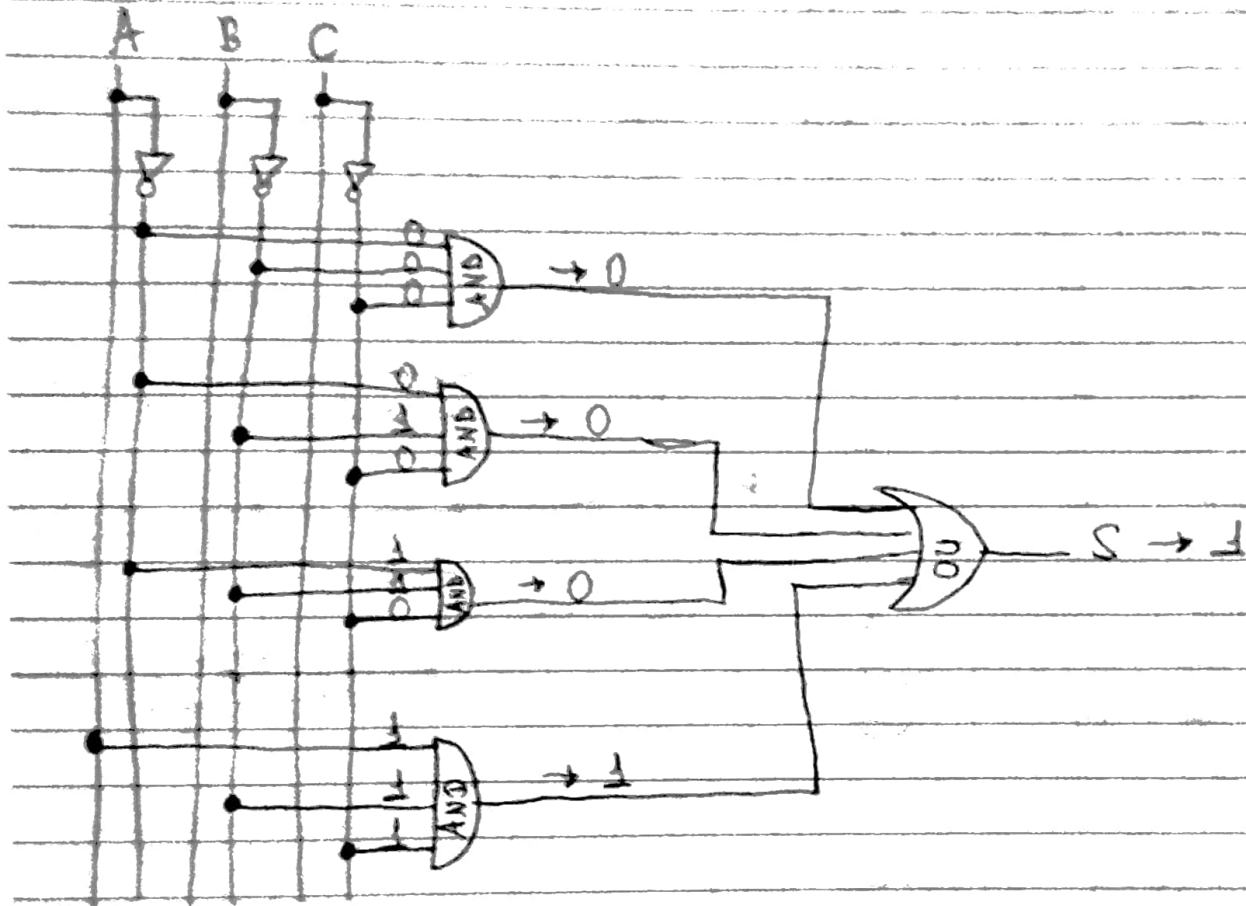


Tabela Verdade:

A	B	C	Saida (S)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Logo:

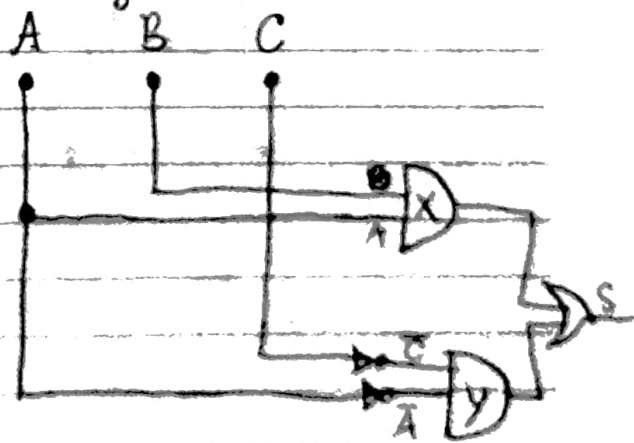

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC =$$

$$\bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$$

$$S = \bar{A}\bar{C} + AB$$



19.09.21


c) Desenhe o circuito lógico correspondente a expressão
obtida e preencha a TV:

• Expressão: $y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$


1 → Tabela Verdade:

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

⇒

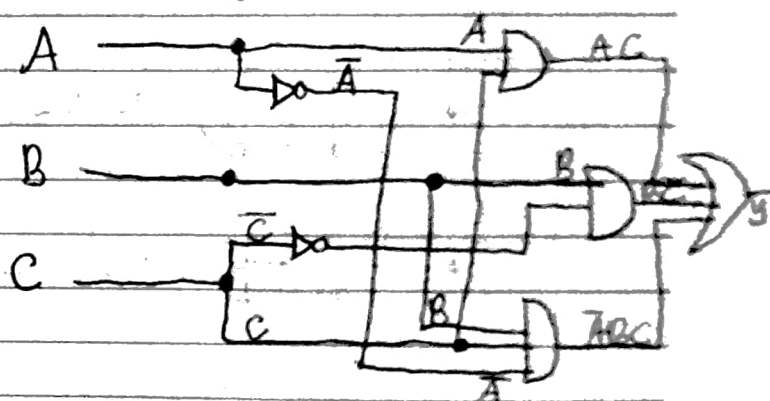

2 → Desenhe o circuito lógico:

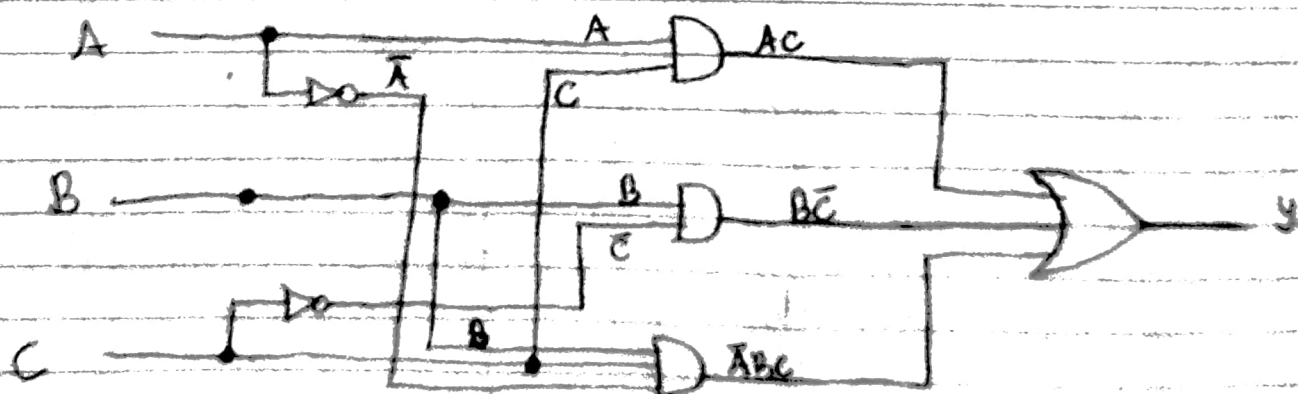


19.04.21

2) Realize as seguintes operações:

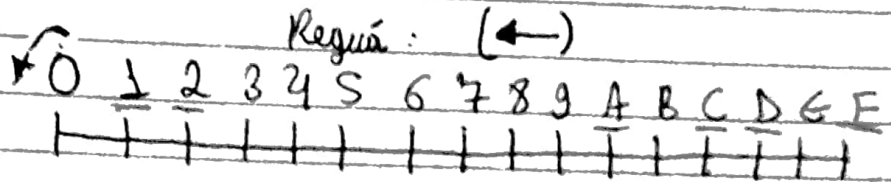
1. $(DBAB)_{16} + (1F2)_{16} =$

$$\begin{array}{r} (DBAB)_{16} \\ + (1F2)_{16} \\ \hline (DD9D)_{16} \end{array}$$



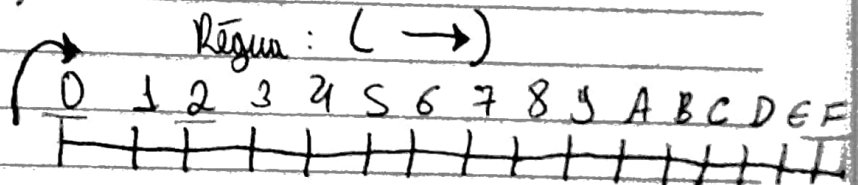
2. $(FOF3)_{16} - (2FF)_{16} =$

$$\begin{array}{r} (FOF3)_{16} \\ - (2FF)_{16} \\ \hline (EDF2)_{16} \end{array}$$



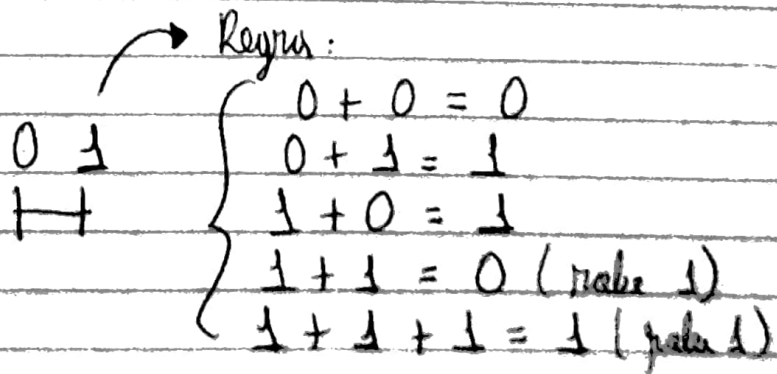3. $(10001111)_2 + (10110011)_2 =$

$$\begin{array}{r} (10001111)_2 \\ + (10110011)_2 \\ \hline (10100010)_2 \end{array}$$



4. $(10101110)_2 - (1111)_2 =$

$$\begin{array}{r} (10101110)_2 \\ - (1111)_2 \\ \hline (10011111)_2 \end{array}$$

